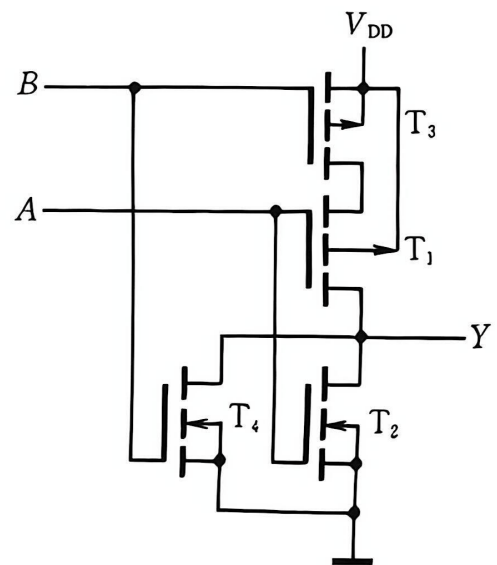



9、下图中采用了哪几种mos管。

1、在B为高电平、A为低电平时，哪些mos管导通，并简要解释。此时Y为高或低电平？
电平


2、列写真值表，说明该电路实现的功能。



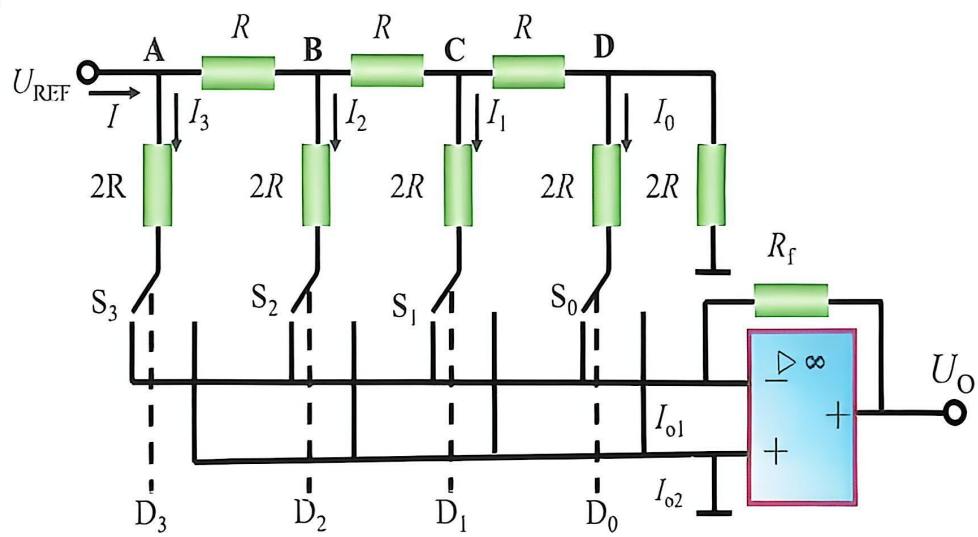
10、写出该T型电阻网络D/A转换器 U_o 与 $D_3D_2D_1D_0$ 的数值关系



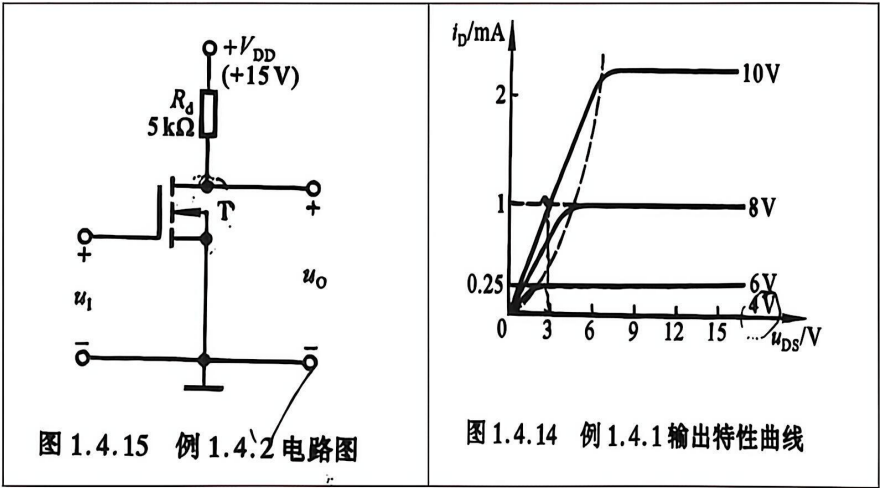8、电路如图所示，其中管子T的输出特性曲线如图所示。试分析 u_i 为0V、8V和10V三种情况下 u_o 分别为多少伏？



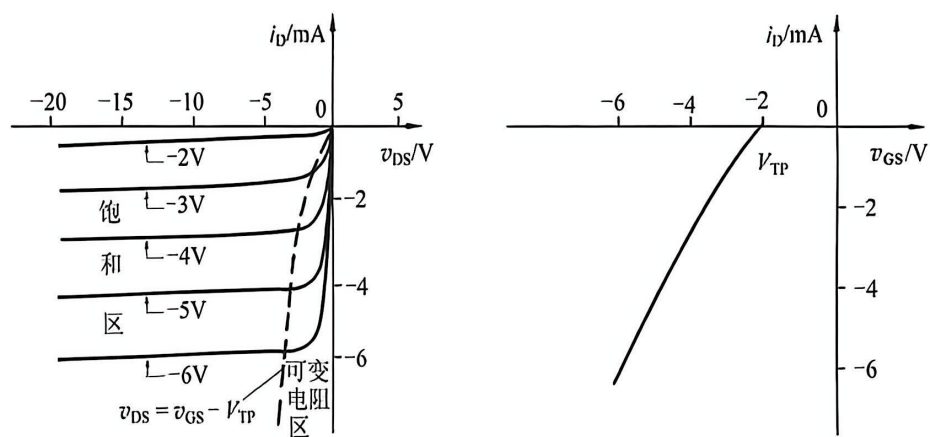
7、场效应管的输出特性如下图所示，该管子是__MOS 管，起放大作用时，场效应管应工作在__区，图中 V_{TP} 是__。



6、下图中,


(1)、输入端戴维南等效电路为

(2)、当输入电压为5V时, 基极电流 I_B 为

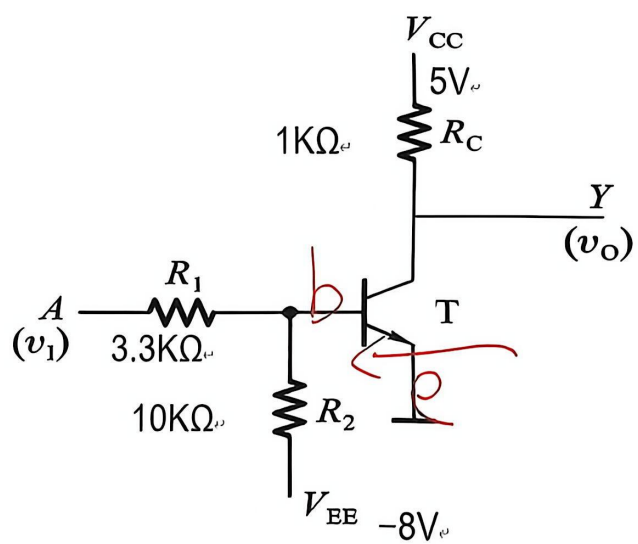


1、由于掺入的杂质不同，杂质半导体分为两类，一类是在Si或Ge的晶体中掺入正三价的硼，称为___，在其中___是多数载流子，___是少数载流子；另一类是在 Si 或 Ge 中掺入正五价的磷，称为为___，在其中___是多数载流子，___是少数载流子。

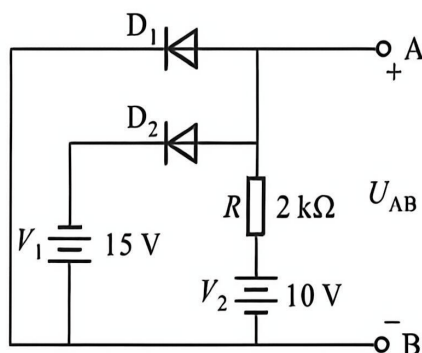2、下图所示各电路中的二极管性能均为理想。试判断各电路中的二极管是导通还是截止，并求出A、B两点之间的电压 U_{AB} 的值



3、测量三极管三个电极对地电位如图所示，试判断三极管的工作状。

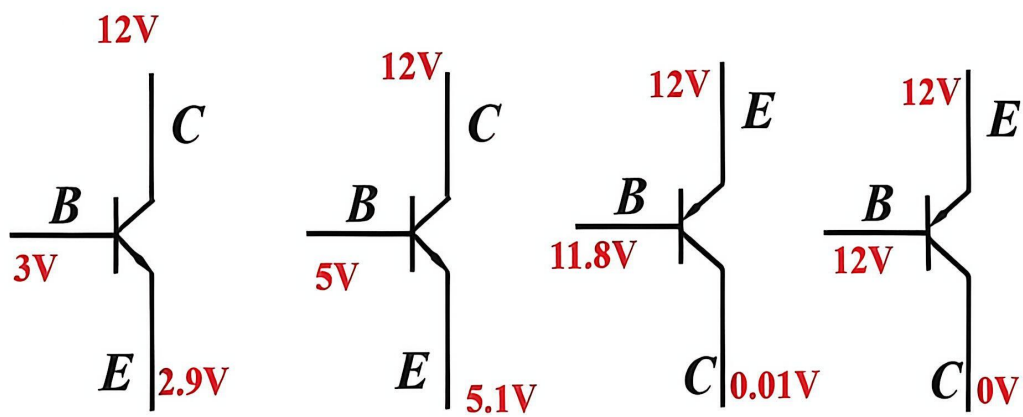

4、三极管的带负载能力与最大最小输入输出电流、扇出系数有关。

1、请问高低电平扇出系数与以上系数间的关系。

2、请解释TTL门电路带负载能力与扇出系数间的关系。

5、已知三极管基极电流 I_B 大于1mA，以下参数已知， I_{BS} ，放大倍数 β ，集电极电流 I_C 。问如何判断三极管工作状态。