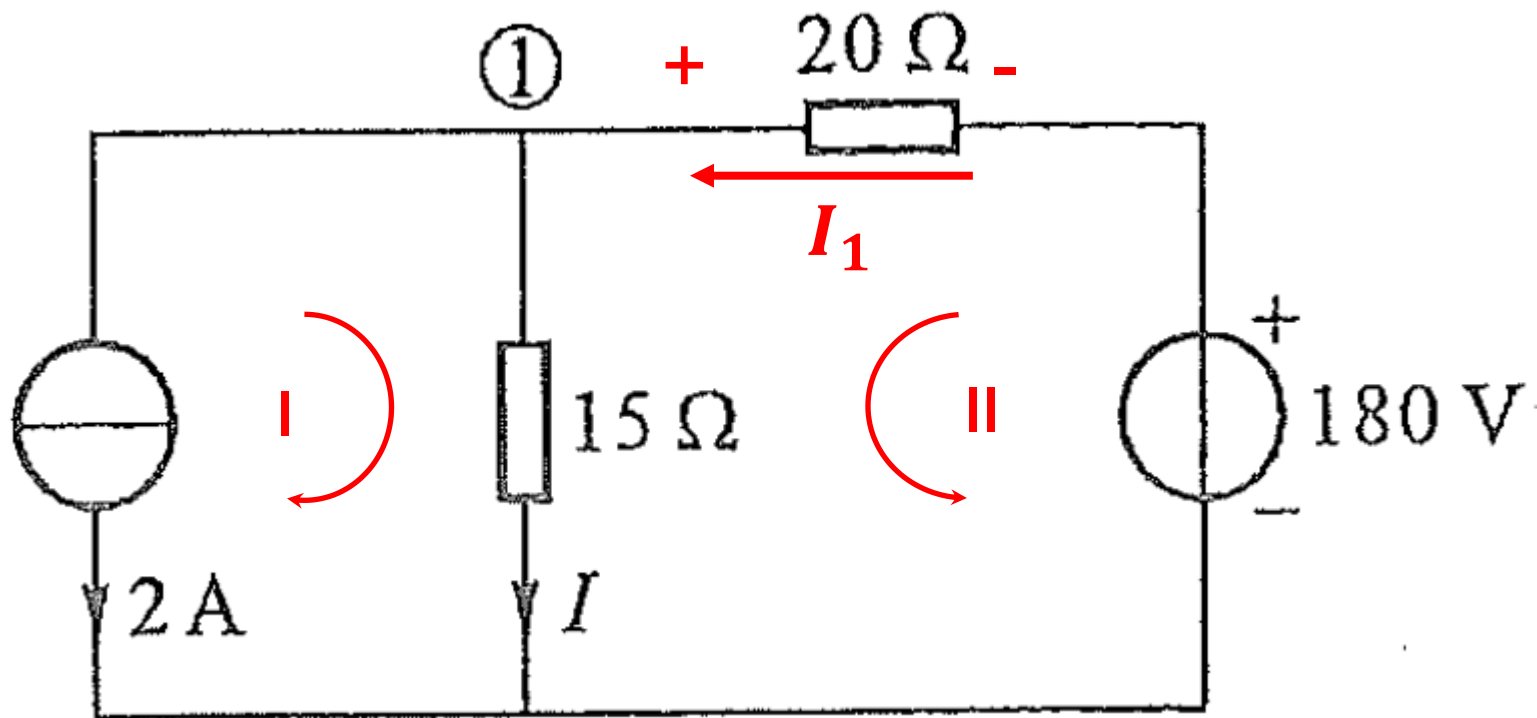


题目1:




1、对节点1列写KCL方程

2、对回路I和II分别列写KVL方程

3、试求电路元件的功率（发出或者吸收），验证功率平衡

题目2:

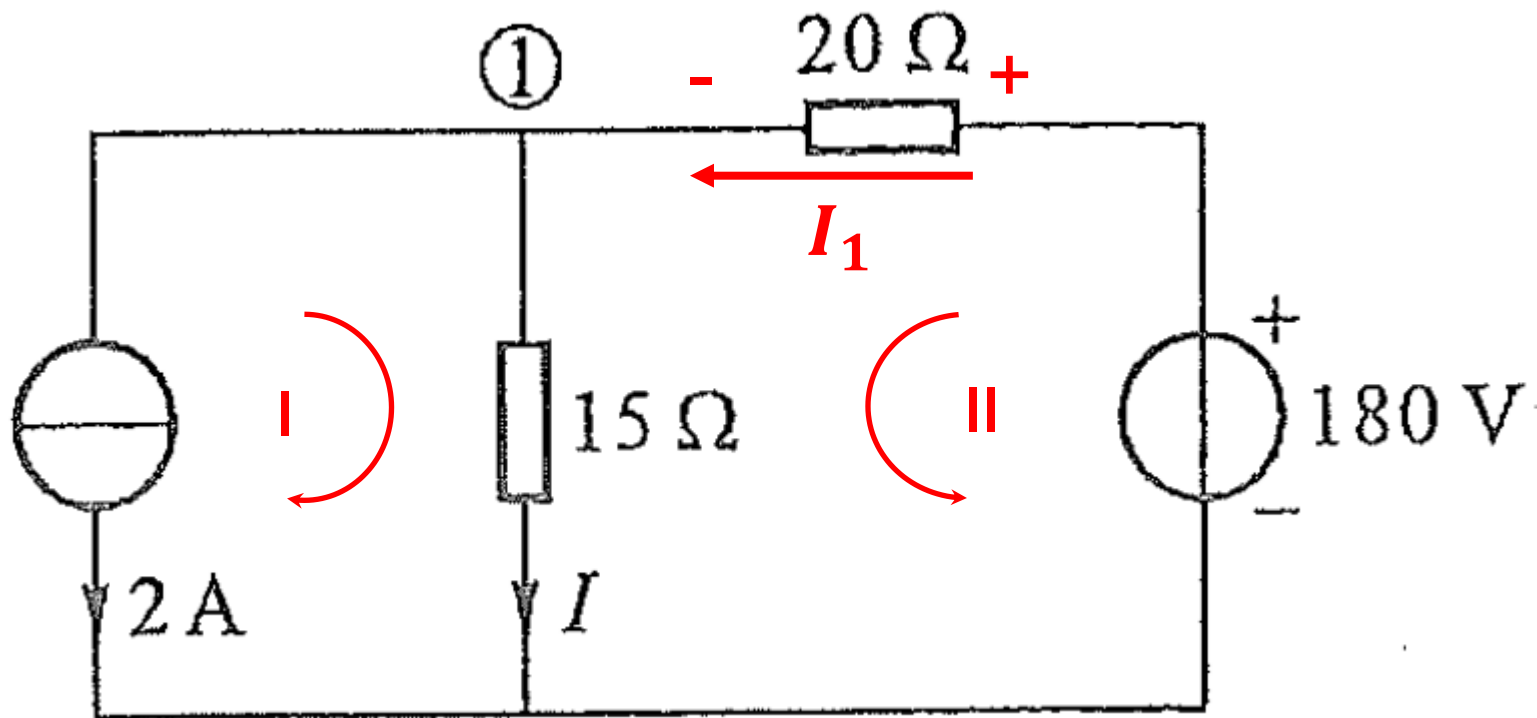

- 1、对节点1列写KCL方程
- 2、对回路I和II分别列写KVL方程
- 3、试求电路元件的功率（发出或者吸收），验证功率平衡
- 4、总结对参考方向及功率判断的理解