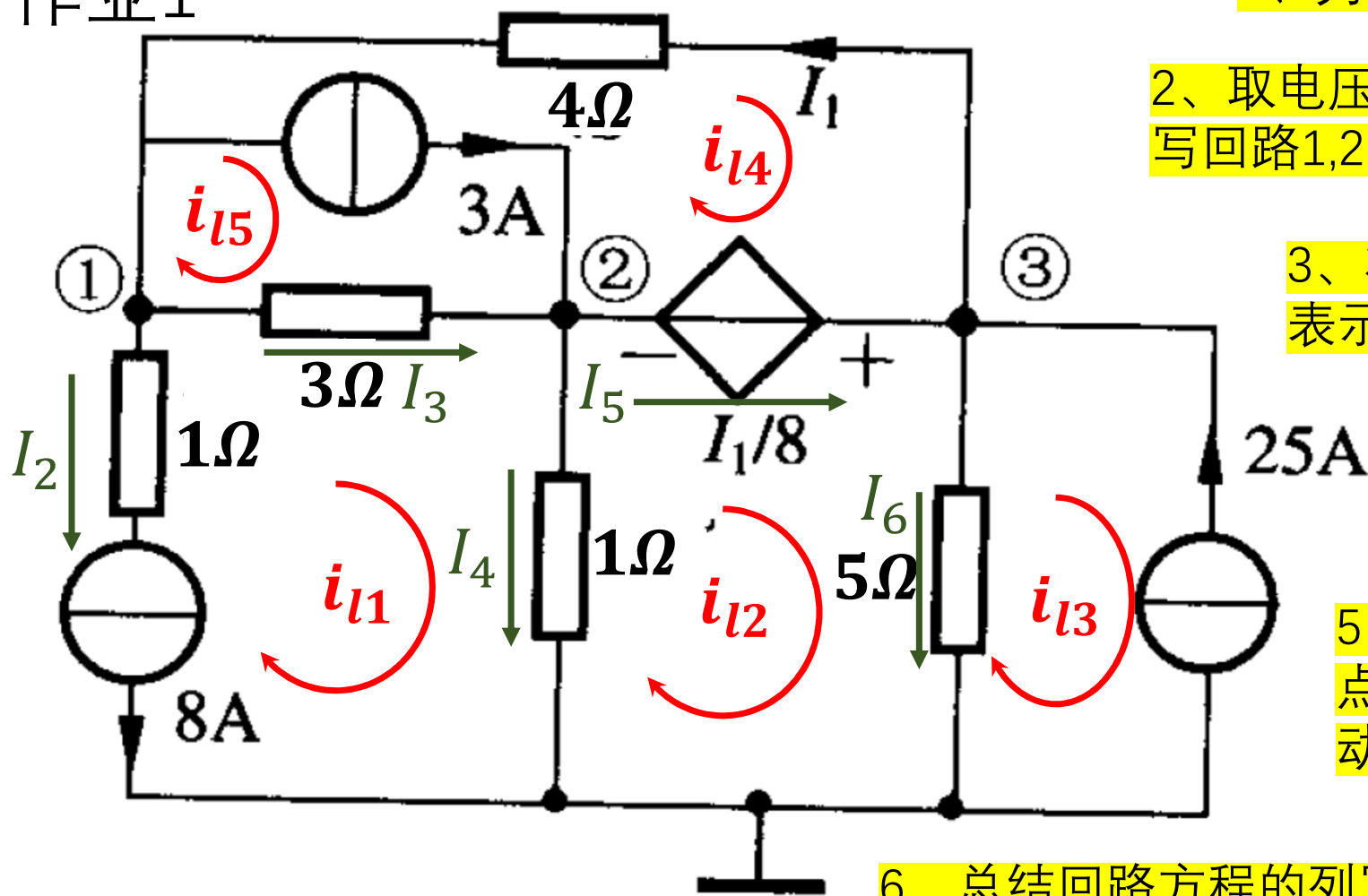


作业1



1、列写节点1,2,3的KCL方程

2、取电压电流关联参考方向，列写回路1,2,3,4,5的KVL方程


3、将支路电流用回路电流表示

4、按照回路电流变量整理第2步的回路方程

5、以1,2,3中的其中一个节点解释，为什么回路方程自动满足KCL定理

6、总结回路方程的列写的规律，可以参照书，核心要总结出独立的电流源、电阻和电压源并联在回路方程列写的处理方式

作业2

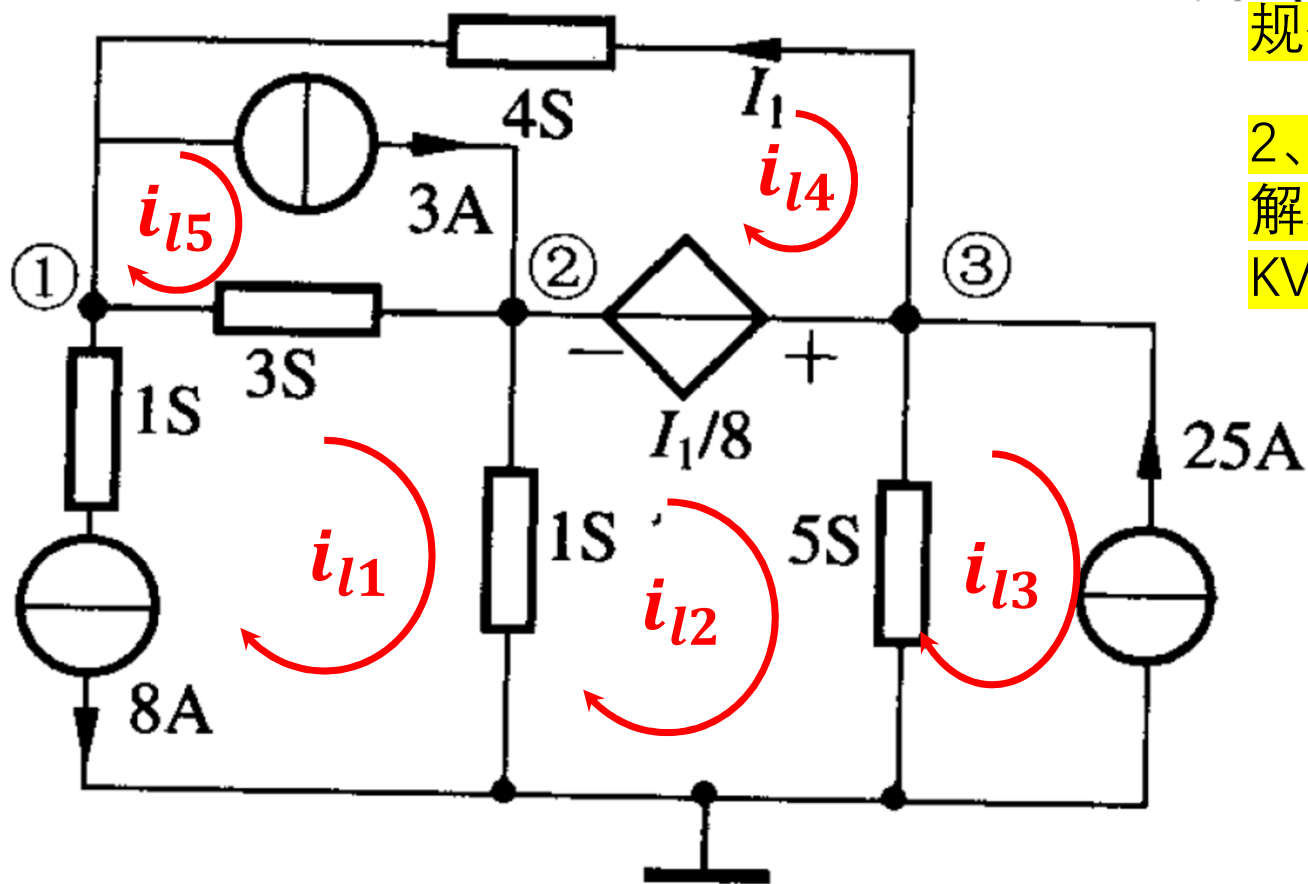

1、按照书上的步骤一步一步推导节点电压方程的列写规律

2、以1,2,3,4,5中的其中一个回路解释，为什么节点方程自动满足KVL定理

3、总结节点方程的列写的规律，可以参照书，核心要总结出独立的电压源、电阻和电流源串联在列写节点电压方程的的处理方式