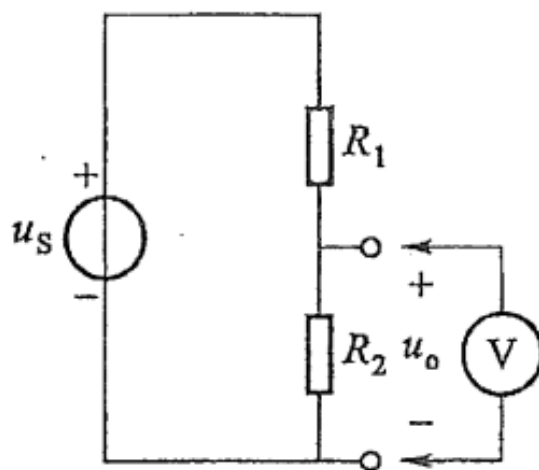


2-3 题 2-3 图中 $u_s = 50 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$ 。现欲测量电压 u_o , 所用电压表量程为 50 V , 灵敏度为 $1000 \Omega/\text{V}$ (即每伏量程电压表相当于 1000Ω 的电阻)。

- (1) 测量得 u_o 为多少?
- (2) u_o 的真值 u_{ot} 为多少?
- (3) 如果测量误差以下式表示


$$\delta(\%) = \frac{u_o - u_{ot}}{u_{ot}} \times 100\%$$

此时测量误差是多少?



题 2-3 图

2-11 利用电源的等效变换,求题 2-11 图所示电路的电流 i 。

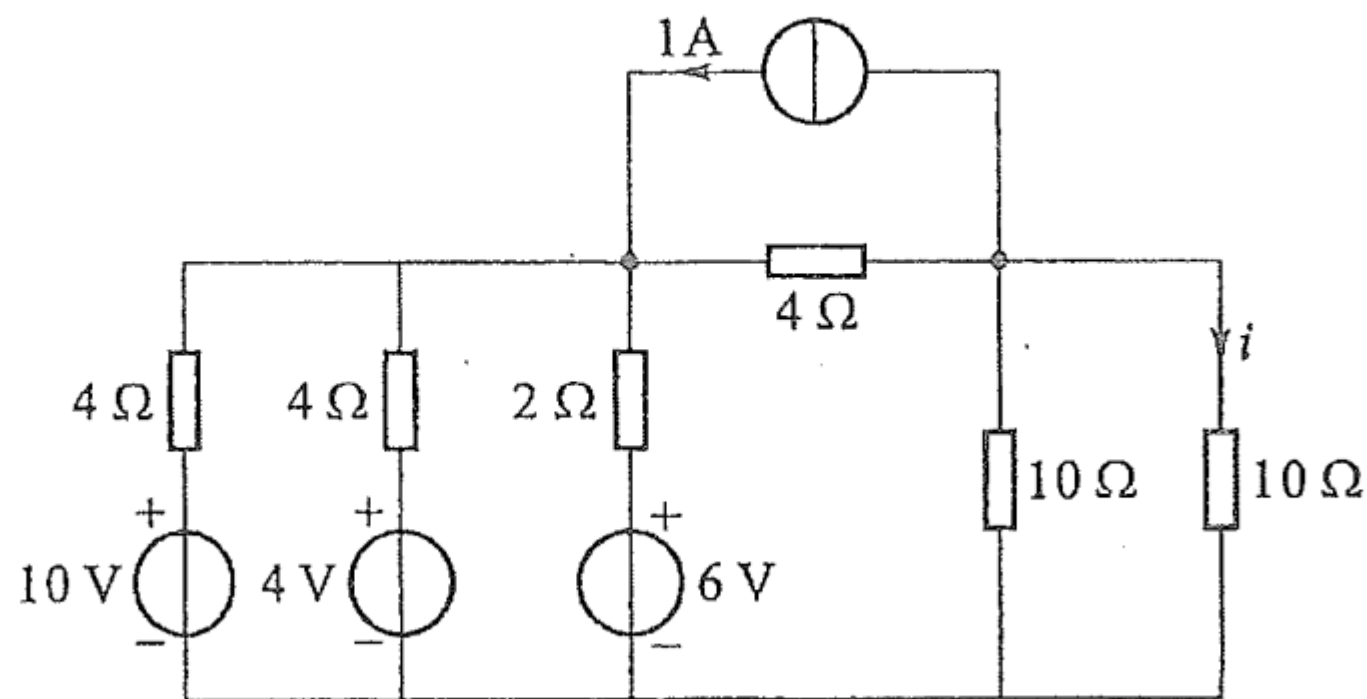

题 2-11 图