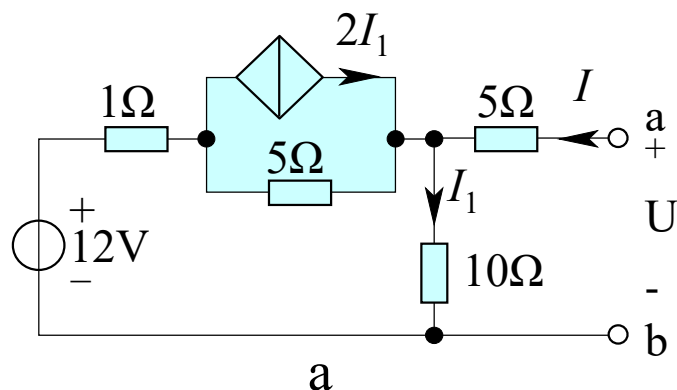


作业1

求右边电路的最简等效电路。



1、方法一，用KCL、KVL或者回路方程，节点方程求 U 和 I 的关系

2、方法一，用戴维南的求解方法求解从 a 、 b 看进去的戴维南等效电路，得出 U 和 I 的关系

3、用multisim验证等效，并理解对外等效，举个例子说明对外等效的概念